

TABELAS VERDADE DO EXERCÍCIO DO DIA 21/08/2024

Gustavo Vilas Boas Pereira – CC – 2ºPeríodo

Tabela verdade do circuito Pág. 7:

ENTRADA					SAÍDA
A	B	C	D	E	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1

→ Nessa tabela, podemos concluir que, ao menos que todas as entradas sejam 0 (zero), a saída será 1 (um).

Tabela verdade do circuito Pág. 10:

ENTRADA					SAÍDA
A	B	C	D	E	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0

→ Nessa tabela, podemos concluir que, ao menos que todas as entradas sejam 1 (um), a saída será 0 (zero).

Tabela verdade do circuito Pág. 10:

ENTRADA				SAÍDA
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Tabela verdade do circuito Pág. 19:

ENTRADA				SAÍDA
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1