

# AOC I – LABORATÓRIO 28/08/2024

Gustavo Vilas Boas Pereira – CC – 2º Período

Professor: Celso Iwata

Tabela Verdade do circuito simplificado:  $Y = C'(D' + A(D))$

ENTRADA			SAIDA
A	C	D	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0